

# ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

## I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с устройством, принципом действия электронного осциллографа и применением его для электрических и магнитных измерений.

## II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Электронный осциллограф представляет собой прибор, предназначенный для визуального наблюдения и фотографирования быстро протекающих периодических и непериодических электрических процессов. Благодаря широкому частотному диапазону, высокому входному сопротивлению и широким пределам измерения, он может быть использован как универсальное высокочувствительное безынерционное устройство

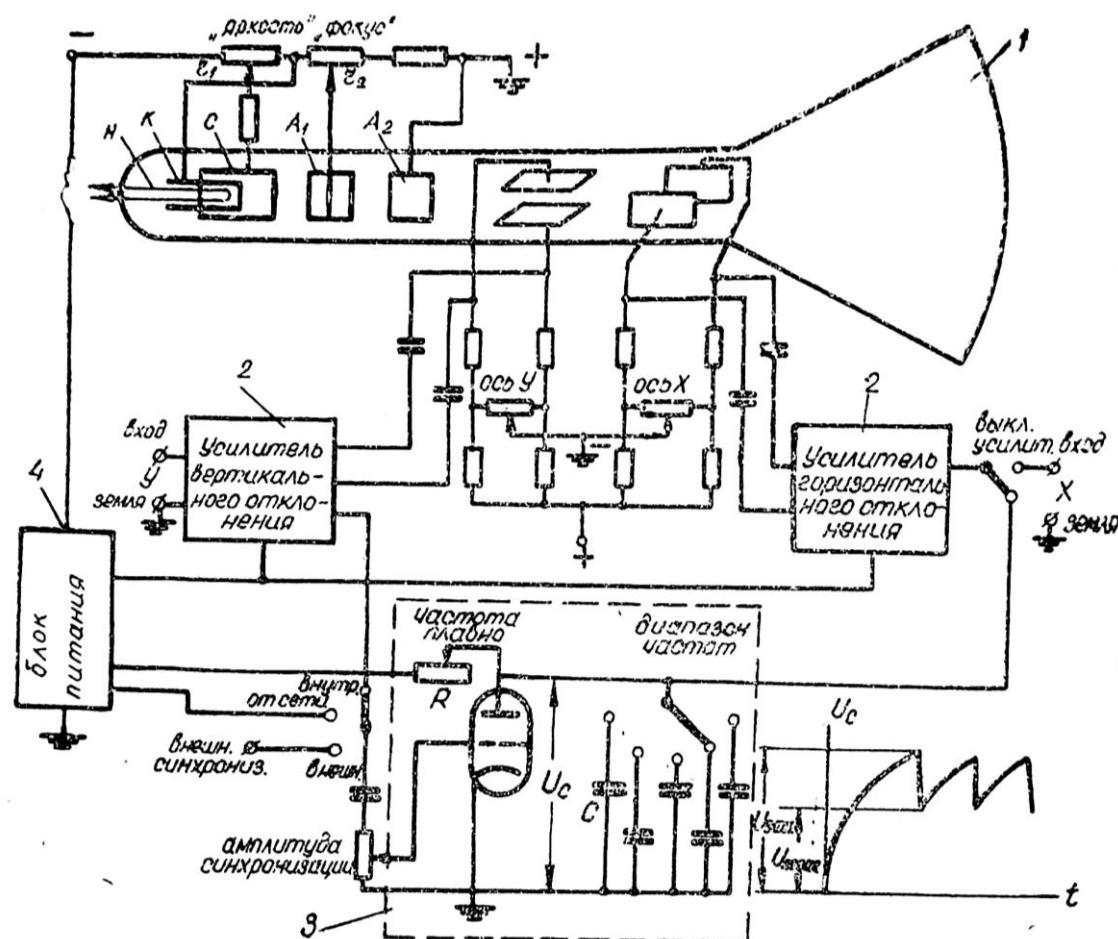


Рис. 1. Блочно-принципиальная схема электронного осциллографа С1-1 (ЭО-7)

для измерения частоты, фазы, амплитуды переменного напряжения и тока в широком диапазоне частот, длительности импульсов и др. величин. Он может быть использован также в качестве характерографа для снятия вольтамперных характеристик нелинейных элементов и для получения петли гистерезиса ферромагнитных материалов.

Основные узлы осциллографа (рис. 1):

- 1) электронно-лучевая трубка (ЭЛТ);
- 2) усилители горизонтального и вертикального отклонения;

- 3) генератор развертки и синхронизирующее устройство;
- 4) блок питания.

Кроме основных узлов многие осциллографы имеют ряд дополнительных устройств, (например, калибраторы длительности и амплитуды импульсов, ждущая развертка и др.).

**Электронно-лучевая трубка** (ЭЛТ) представляет собой стеклянную колбу, в которой создан вакуум. Передняя часть трубы — экран, на который направляется электронный луч, — изнутри покрыта люминофором ( $\text{CaWO}_4$  или  $\text{ZnS}$ ), который светится при попадании на него пучка электронов. Внутри трубы размещены две пары отклоняющих пластин и электроды, образующие так называемую электронную пушку: И — нить накала в виде спирали; К — катод в виде металлического стакана, на дно которого нанесен оксидный слой; С — управляющий электрод (сетка) — металлический стакан, окружающий катод, с небольшим отверстием в центре дна;  $A_1$  — первый анод — металлический цилиндр;  $A_2$  — второй анод, также цилиндрический.

Узкий пучок электронов, созданный электронной пушкой и направленный к экрану, пролетая между отклоняющими пластинами, испытывает действие их электрического поля и изменяет свою траекторию. Пластины YY, к которым обычно подводится исследуемое напряжение, отклоняют луч в вертикальном направлении. Пластины XX, к которым обычно подводится вспомогательное напряжение развертки, отклоняют луч в горизонтальном направлении.

Смещение светового пятна на экране пропорционально напряжению на отклоняющих пластинах, т. е.  $h = su$ , где  $u$  — разность потенциалов между пластинами, в;

$s$  — чувствительность трубы, мм/в.

**Усилители вертикального и горизонтального отклонений** с регулируемым усилением предназначены для получения достаточной амплитуды напряжения, подаваемого на отклоняющие пластины, независимо от величины исследуемого напряжения на входе осциллографа.

Генератор развертки предназначен для выработки пилообразного напряжения, которое с постоянной скоростью перемещает луч горизонтально по экрану до определенной точки, а затем возвращает его в начальное положение, что необходимо для получения на экране зависимости исследуемого напряжения в функции времени.

Простейшей схемой генератора пилообразного напряжения является схема с тиратроном (см. рис. 1). При включении ее

конденсатор С начинает заряжаться через сопротивление  $R$  от источника с постоянным напряжением до величины напряжения зажигания тиаратрона. После зажигания тиаратрона его внутреннее сопротивление резко падает и конденсатор быстро разряжается до напряжения погасания тиаратрона. Тиаратрон погаснет, его сопротивление резко возрастает и процесс заряда конденсатора повторяется. Напряжение на его обкладках будет иметь вид пирамиды. Период колебания можно регулировать, изменяя величину  $R$  и  $C$ . Изображение на экране будет неподвижно только в том случае, если частота развертывающего напряжения кратна частоте исследуемого. Для установления и поддерживания необходимой кратности обеих частот осуществляется синхронизация путем подачи на сетку тиаратрона синхронизирующего напряжения (например, частоты исследуемого напряжения), вследствие чего тиаратрон зажигается в определенный момент и частота развертки становится кратной частоте синхронизирующего напряжения.

**Блок питания** представляет собой выпрямляющее устройство с фильтрами и делителями напряжения, обеспечивающими подачу на электроды необходимых напряжений.


В лабораторной работе используются осциллографы С1-1 (ЭО7) и импульсный синхроскоп С1-5 (СИ-1).

На передней стенке осциллографа, кроме экрана, размещена панель управления, на которой расположены следующие элементы (рис. 2, 3).

Рис. 2. Панель электронного осциллографа С1-1 (ЭО7)

1. Тумблер «Сеть» для включения питания осциллографа; при этом у осциллографа С1-1 (ЭО7) загорается сигнальная лампа, а у С1-5 подсвечивается шкала калибратора амплитуды.

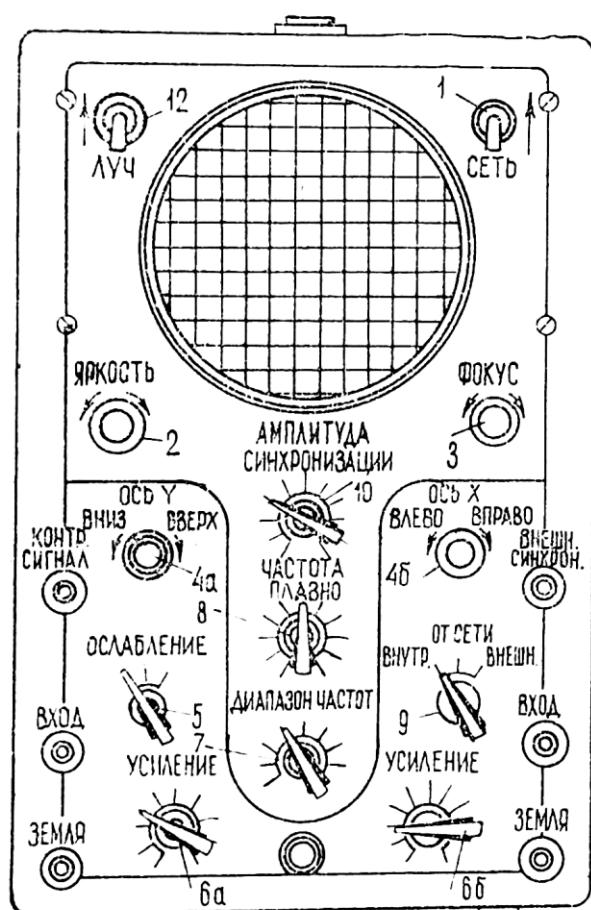2. Рукоятка «Яркость», связанная с движком потенциометра  $r_1$  (см. рис. 1). При ее повороте изменяется потенциал управляющего электрода, следовательно, количество электронов в луче.



3. Рукоятка «Фокус», связанная с движком потенциометра  $r_2$  (см. рис. 1). При ее повороте изменяется потенциал анода  $A_1$  и фокусное расстояние.

4. Ручки «Ось Y» («Смещ. Y» у С1-5) и «Ось X» («Смещ. X» у С1-5), связанные с движками потенциометров (см. рис. 1), позволяют изменять потенциалы отклоняющих пластин и смещать луч вдоль осей Y и X.

5. Рукоятка «Ослабление» («Делитель» у С1-5), связанная с переключателем входного делителя напряжения, позволяющим подавать на вход усилителя вертикального отклонения 1 : 100; 1 : 10 или 1 : 1 часть подводимого напряжения с тем, чтобы напряжение на входе усилителя не превышало 1,5 в. У синхроскопа С1-5 переключатель делителя имеет еще два положения: «50 ом» (обеспечивается низкоомный вход с отношением 1 : 1) и «Калибр.» (включается калибратор амплитуды).

6. Рукоятки «Усиление», связанные с регуляторами усилителей вертикального (6а) и горизонтального (6б) отклонения. У синхроскопа С1-5 регулировка усиления горизонтального отклонения производится ручкой 10 «Синхрониз.».

7. Рукоятка «Диапазон частот» («Развертка» у С1-5), связанная с переключателем емкостей С (см. рис. 1), позволяет скачками изменять частоту генератора пилообразного напряжения.

8. Ручка «Частота плавно» связана с движком реостата R (см. рис. 1) и позволяет плавно изменять частоту пилообразного напряжения.

9. Переключатель рода синхронизации («Род синхр.» у С1-5) предназначен для подачи синхронизирующего

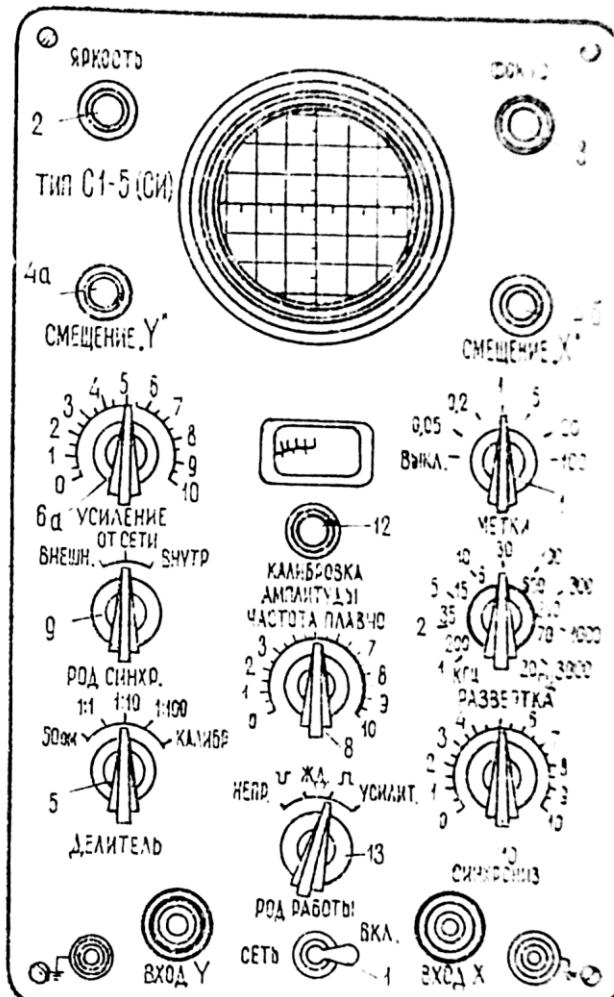


Рис. 3. Панель синхроскопа С1-5 (СИ-1)

7. Рукоятка «Диапазон частот» («Развертка» у С1-5), связанные с переключателем емкостей С (см. рис. 1), позволяет скачками изменять частоту генератора пилообразного напряжения.

8. Ручка «Частота плавно» связана с движком реостата R (см. рис. 1) и позволяет плавно изменять частоту пилообразного напряжения.

9. Переключатель рода синхронизации («Род синхр.» у С1-5) предназначен для подачи синхронизирующего

напряжения на вход генератора развертки от усилителя вертикального отклонения (положение «Внутр.»), от сети переменного тока (положение «От сети») или от внешнего источника (положение «Внеш.»), подключаемого у осциллографа ЭО7 к зажимам «Внеш. синхрониз.» и «Земля», а у синхроскопа С1-5 — «Вход X». Внешняя synchronization обычно применяется при подаче исследуемого напряжения непосредственно на отклоняющие пластины, выводы которых расположены на задней стенке осциллографа.

10. Рукоятка «Амплитуда synchronization» («Синхрониз.» у С1-5) позволяет регулировать амплитуду synchronization-ющего напряжения, которая должна быть тем больше, чем больше отличается собственная частота генератора от частоты synchronization-ующего напряжения.

Кроме указанных органов управления, на передней панели синхроскопа С1-5 размещены следующие:

11. Рукоятка «Метки» калибратора длительности импульса, позволяющего определить длительность импульса.

12. Рукоятка «Калибровка амплитуды» и шкала калибратора напряжения.

13. Переключатель «Род работы», который предназначен для работы в режимах с непрерывной или ждущей разверткой.

Непрерывная развертка используется при исследовании периодических процессов, а ждущая — непериодических импульсных процессов.

### III. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с имеющимися на рабочих местах осциллографами С1-1 (ЭО7) и С1-5 (СИ-1) и подготовить их к работе.

Перед включением осциллографа проверить соответствие положения переключателя напряжения (на задней стенке) напряжению сети. Для включения прибора соединить шнур питания с источником переменного тока и включить тумблер «Сеть».

После прогрева в течение 1—2 мин:

а) отрегулировать ручкой 2 яркость так, чтобы пятно на экране было не очень ярким, но хорошо видимым.

Не следует оставлять пятно долго на одном месте, чтобы не прогорал экран; работать рекомендуется при возможно меньшей яркости.

б) отрегулировать ручкой 3 фокусировку так, чтобы пятно было возможно более круглым и малым;

в) установить ручками 4а и 4б пятно в наиболее удобном месте экрана.

После указанной подготовки можно приступить к выбору режима работы и проведению необходимых испытаний и измерений.

2. Проследить с помощью синхроскопа С1-5 за изменением формы кривых напряжения и тока в цепи, содержащей катушку со стальным сердечником, при увеличении тока в катушке.

Для этого собрать цепь, состоящую из катушки со стальным сердечником и известного сопротивления  $R_0$  (рис. 4). В цепь включить два амперметра: детекторный (выпрямительный)  $A_1$ , показывающий  $1, 11 I_{ср}$ , и электромагнитный  $A_2$ , измеряющий действующее значение тока  $I$ . Вход осциллографа

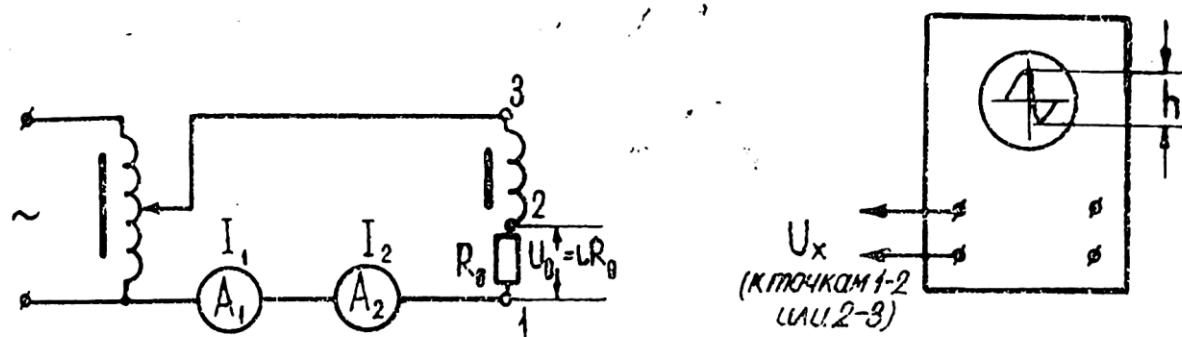


Рис. 4. Схема подключения осциллографа для измерения напряжения и тока катушки со стальным сердечником

фа подключить: для исследования напряжения на катушке — к точкам 2 и 3 схемы (рис. 4); для исследования тока в катушке — к точкам 1 и 2, падение напряжения между которыми  $U_0 = iR_0$  пропорционально току в катушке.

3. Для двух значений подводимого напряжения записать в табл. 1 показания амперметров, скопировать на кальку с экрана осциллографа кривые токов и напряжений и измерить с помощью синхроскопа С1-5 их амплитудные значения. По результатам измерений вычислить коэффициент формы  $k_f = I : I_{ср}$  и коэффициент амплитуды  $k_a = I_m : I$  исследуемого тока.

Таблица 1

№ п. п.	Показания ампер- метров		Измерено осциллографом					Вычислено			
	$I_1$ , ма	$I_2$ , ма	K	„a“, мм	„b“, мм	$U_K$ , в	$U_{мо}$ , в	$I_m = \frac{U_{мо}}{R_0}$ , ма	$I_{ср} = \frac{I_1}{1,11}$ , ма	$k_a$	$k_f$

Для измерения амплитуды исследуемого напряжения необходимо:

а) подать исследуемый сигнал на «Вход Y»;

б) при помощи делителя 5 и ручки «Усиление» ба установить на экране изображение требуемых размеров, но не более 25 мм;

в) отсчитать по масштабной сетке, наложенной на экран трубы, величину изображения „*a*“.

г) запомнить положение «K» входного делителя 5; ручку «Усиление» до конца измерений не сдвигать;

д) поставить переключатель «Делитель» в положение «Калибр.»;

е) рукояткой «Калибровка амплитуды» установить на экране изображение калибрационного сигнала, равное по величине изображению исследуемого напряжения (в данном случае амплитуды напряжения на  $R_0$ ) или любую удобную величину «*b*», отличающуюся не более чем в 1,5—2 раза от величины изображения исследуемого напряжения „*a*“;

ж) отсчитать по шкале «Имп.» калибратора амплитуды значение калибрационного напряжения  $U_k$  в вольтах, соответствующее величине изображения «*b*». Для измерения эффективных значений синусоидального напряжения отсчет следует производить по шкале «Эфф.» калибратора амплитуды;

з) вычислить амплитуду исследуемого напряжения по формуле

$$U_m = \frac{a}{b} U_k \cdot K, \text{ в.}$$

Если величина калибрационного сигнала «*b*» установлена равной величине изображения исследуемого импульса „*a*“, то

$$U_m = U_k \cdot K,$$

где  $K$  — коэффициент деления делителя, при котором измеряется исследуемый сигнал ( $K$  может быть равен 1; 10; 100).

4. Измерить с помощью синхроскопа С1-5 неизвестную частоту. Результаты измерений занести в табл. 2.

Таблица 2

Фигура Лиссажу (рисунок с экрана)	Отношение частот $f_x/f_y$	Частота измерительного генератора $f_x$ , Гц	Определяемая частота $f_y$ , Гц

На «Вход Y» подается напряжение неизвестной частоты, а на «Вход X» — напряжение от измерительного генератора (например, ГЗ-34), частота которого может регулироваться в широких пределах (рис. 5). При этом рукоятка «Род работы» (см. рис. 3) должна быть в положении «Усилит.», а ручка «Род синхр.» — в положении «Внеш.». Ручками «Усиление» и «Синхрониз.» можно регулировать величину изображения по вертикали и горизонтали.

Частота измерительного генератора регулируется до тех пор, пока на экране не появится одна из простых фигур Лиссажу, для которых известно отношение частот  $f_x/f_y$ . Зная одну из частот  $f_x = f_N$  и их отношение, вычисляют неизвестную частоту  $f_y$ .

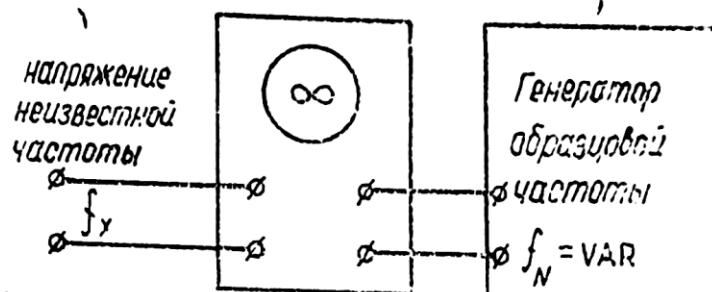


Рис. 5. Схема подключения осциллографа для измерения частоты

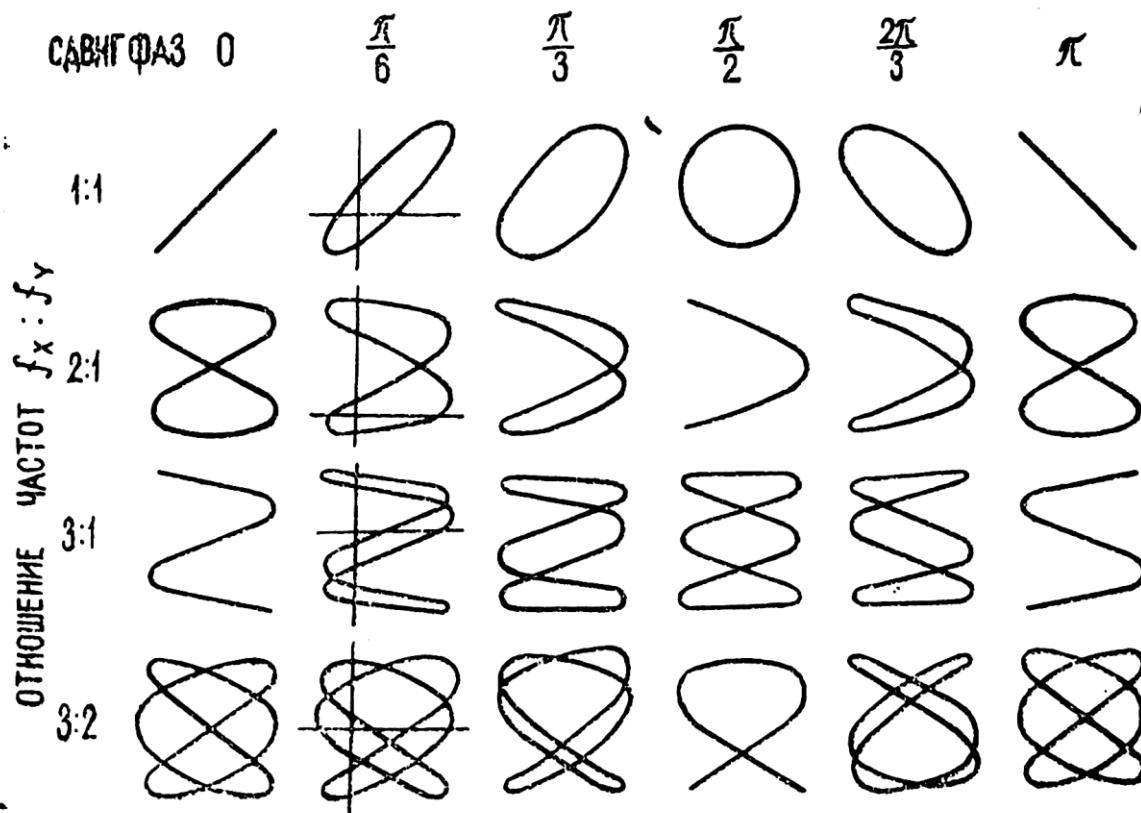


Рис. 6. Примеры фигур Лиссажу

На рис. 6 приведены примеры фигур Лиссажу при различных соотношениях частот и углах сдвига фаз. Из рисунка видно, что отношение частот поданных на осциллограф напряжений равно отношению количества пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной и горизонтальной линиями, проведеными через фигуру вне точек пересечения самой фигуры.

5. Получить на экране осциллографа С1-1 (ЭО7) вольт-амперную характеристику нелинейного сопротивления, скопировать ее с экрана на кальку и определить масштабы по осям X и Y. Для этого собрать схему, приведенную на рис. 7.

На гнезда вертикально отклоняющих пластин Y, расположенных на задней стенке осциллографа, подается напряжение с нелинейного сопротивления  $R_n$ , а на гнезда горизонталь-

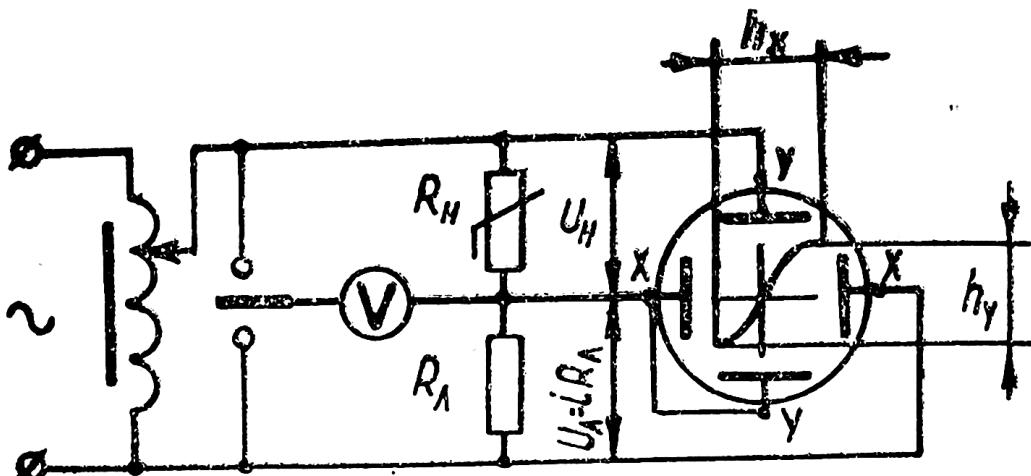


Рис. 7. Схема для получения на экране осциллографа вольт-амперной характеристики нелинейного сопротивления

но отклоняющих пластин X — напряжение  $U_l = iR_l$  с известного линейного сопротивления  $R_l$ . Тумблеры на задней стенке осциллографа должны быть установлены в положение  $\uparrow$  и  $\uparrow$ . При этом на экране получим кривую  $i = f(u)$ .

Измерив ламповым вольтметром напряжения  $U_l$  и  $U_n$  на линейном и нелинейном сопротивлениях, можно определить масштабы по осям Y и X, пользуясь следующими формулами:

$$M_n = \frac{2\sqrt{2}U_n}{h_y} \text{ в/мм};$$

$$M_l = \frac{2\sqrt{2}U_l}{h_x R_l} \text{ а/мм},$$

где  $R_l$  — величина линейного сопротивления, включенного последовательно с нелинейным элементом;  
 $h_x$  и  $h_y$  — размеры изображения вольтамперной характеристики на экране по осям X и Y.

6. Получить на экране осциллографа С1-1 (ЭО7) петлю гистерезиса ферромагнитного материала, скопировать ее на кальку и вычислить масштабы по осям В и Н. Для этого собрать схему, изображенную на рис. 8.

На горизонтальный вход осциллографа при положении «Выкл.» ручки «Диапазон частот» подается напряжение  $u_n = i_1 R_{sh} = H \frac{l_{cr}}{w_1} R_{sh} = k_1 H$ , пропорциональное намагничиваю-

щему току  $i$  (следовательно и напряженности магнитного поля  $H$ , равной для кольцевого образца  $k w_1 / l_{cr}$ , где  $l_{cr}$  — длина магнитопровода).

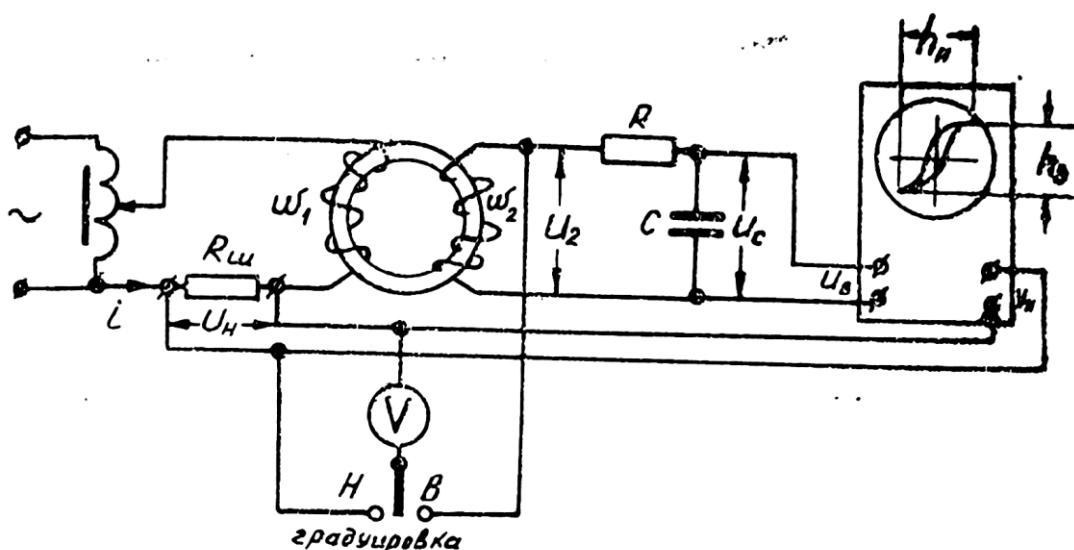


Рис. 8. Схема для получения на экране осциллографа петли гистерезиса ферромагнитного сердечника

На вертикальный вход подается напряжение  $u_B = k_2 B$ , пропорциональное магнитной индукции  $B$ . Для получения этого напряжения э.д.с., индуцируемая в обмотке  $w_2$ ,

$$e_2 = -w_2 \frac{d\Phi}{dt} = -w_2 S \frac{dB}{dt}$$

(где  $S$  — сечение образца;  $\Phi$  — магнитный поток) интегрируется с помощью интегрирующего  $RC$ -контура.

Если выбрать  $R \gg \frac{1}{\omega C} \gg \omega L$ , то в обмотке  $w_2$  будет протекать ток  $i_2 = \frac{e_2}{R}$ , а напряжение на емкости  $C$

$$u_c = u_B = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{e_2}{R} dt = \frac{w_2 S}{RC} \int \frac{dB}{dt} dt = \frac{w_2 S}{RC} B = k_2 B.$$

Измерив ламповым вольтметром напряжения  $U_n$  и  $U_2 \approx E_2$  и отсчитав по координатной сетке размеры изображения

петли  $h_n$  и  $h_b$  в мм, можно вычислить масштабы по осям В и Н. Соответственно

$$M_B = \frac{2B_m}{h_n} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\omega w_2 S h_n} 10^4 \frac{\text{тл}}{\text{мм}};$$

$$M_H = \frac{2H_m}{h_n} = \frac{2\sqrt{2}U_n w_1}{R_{sh} l_{ct} h_n} 10^2 \frac{\text{ам}}{\text{мм}},$$

где  $S$  — сечение образца, см<sup>2</sup>;

$l_{ct}$  — длина магнитопровода, см;

$R_{sh}$  — сопротивление шунта, ом;

$U_n$  — падение напряжения на  $R_{sh}$ , в (действующее значение);

$U_2$  — напряжение на измерительной обмотке  $w_2$ , в;

$w_1, w_2$  — число витков соответственно намагничивающей и измерительной обмоток;

$\omega$  — круговая частота ( $\omega = 2\pi f$ ).

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчет включить: наименование работы; блочную схему осциллографа; схемы подключения осциллографа для измерения напряжения, тока и частоты, получения вольтамперных характеристик нелинейных сопротивлений и петли гистерезиса ферромагнитного материала; результаты измерений в виде таблиц, рисунков с экрана осциллографа и вычисленных значений масштабов измеряемых величин.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение основных блоков осциллографа.
2. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки.
3. Работа генератора развертки с пилообразным напряжением.
4. Назначение органов управления осциллографов С1-1 (ЭО7) и С1-5 (СИ-1).
5. Подготовка осциллографа к работе для наблюдения формы кривой напряжения.
6. Измерение амплитуд напряжения и тока с помощью осциллографа С1-5 (СИ-1).
7. Измерение частоты с помощью осциллографа.
8. Получение на экране осциллографа вольтамперной характеристики нелинейного сопротивления и петли гистерезиса ферромагнитного материала с определением масштабов по осям Х и У.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: Байдар Л. И. [1] § 58—60, 88; Попов В. С. [2] § 15-3, 16-6, 19-21.